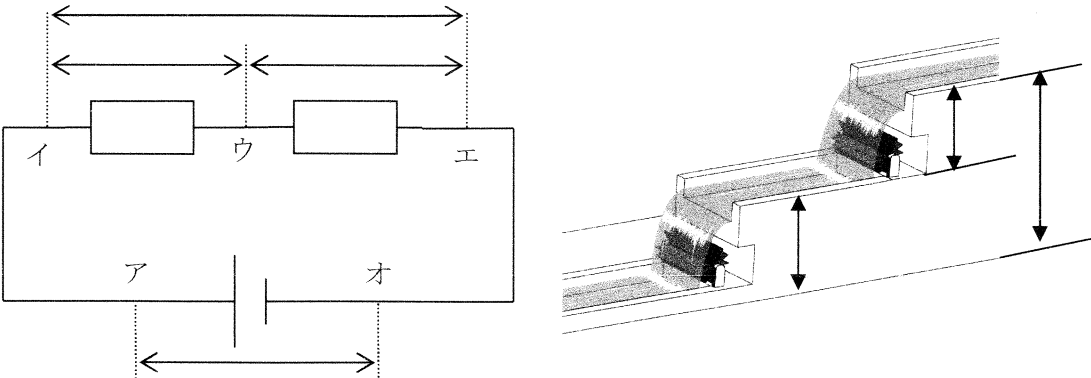



<直列回路の電圧>



公式③

・直列回路の電源の電圧は各部分にかかる電圧の_____である。


<並列回路の電圧>

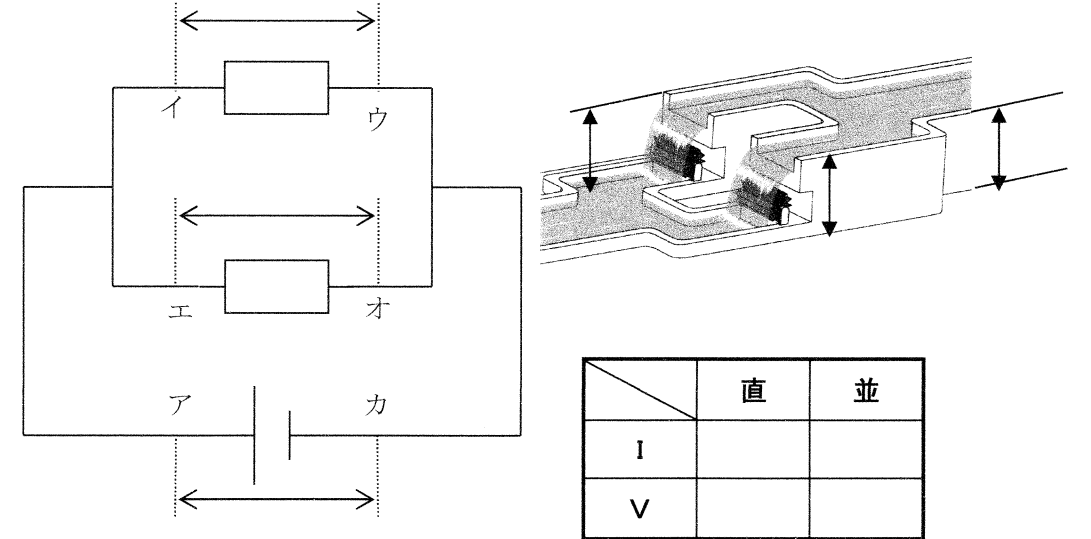

公式④


・並列回路の電源の電圧は各部分にかかる電圧と_____である。

◎豆電球が3つ以上の回路

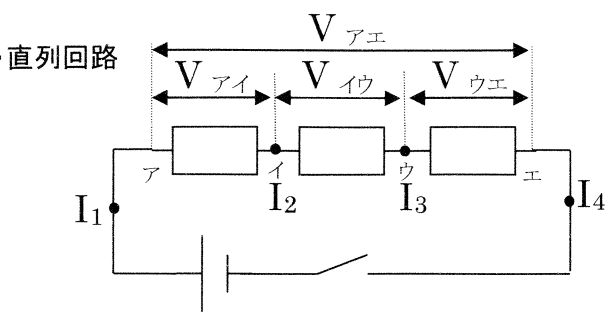


<電流>

<電圧>

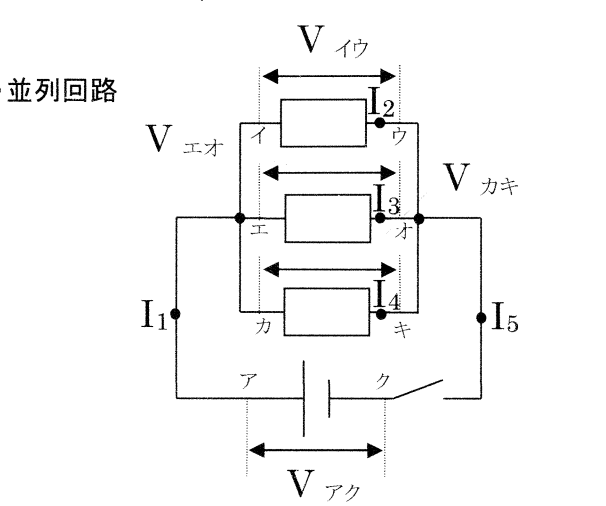

<電流>

<電圧>

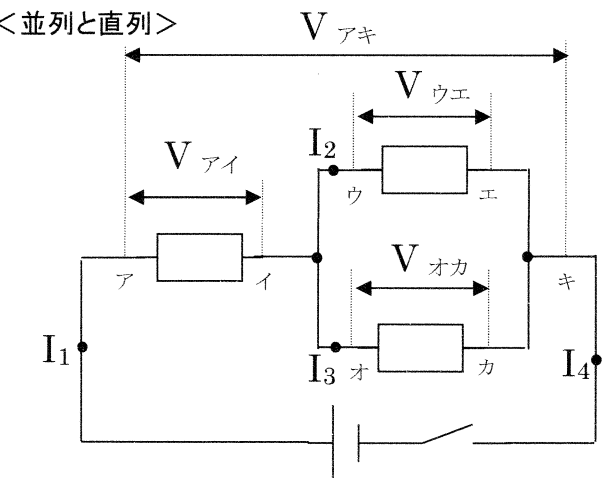

<電流>

<電圧>

(問) 上の図で、電源電圧6[V], $V_{ウエ}=2.5[V]$, $I_1=1.5[A]$, $I_2=0.6[A]$ のとき、次の値を求めよ。

$I_3=$ $I_4=$ $V_{アイ}=$ $V_{オカ}=$ $V_{アキ}=$ * $V_{エカ}=$